

# AMD – Summer practice 2023


## Proiect – Grupa Verilog


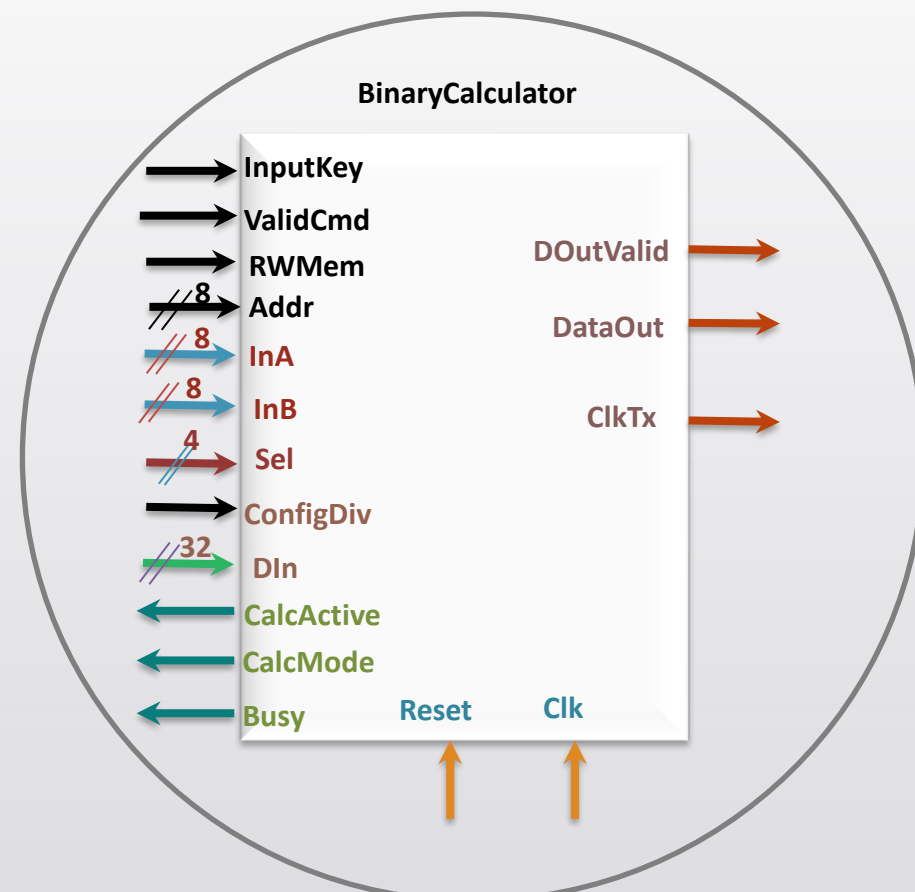
# Ce ne propunem?



- Realizarea unui proiect
  - Calculator Binar



# Funcționalități


2 moduri de operare:

- Calcul -> Memorare -> Transfer.
- Calcul + Transfer.

Activare utilizând o **frază secretă**.

Posibilitate de stocare de până la 256 de calcule.

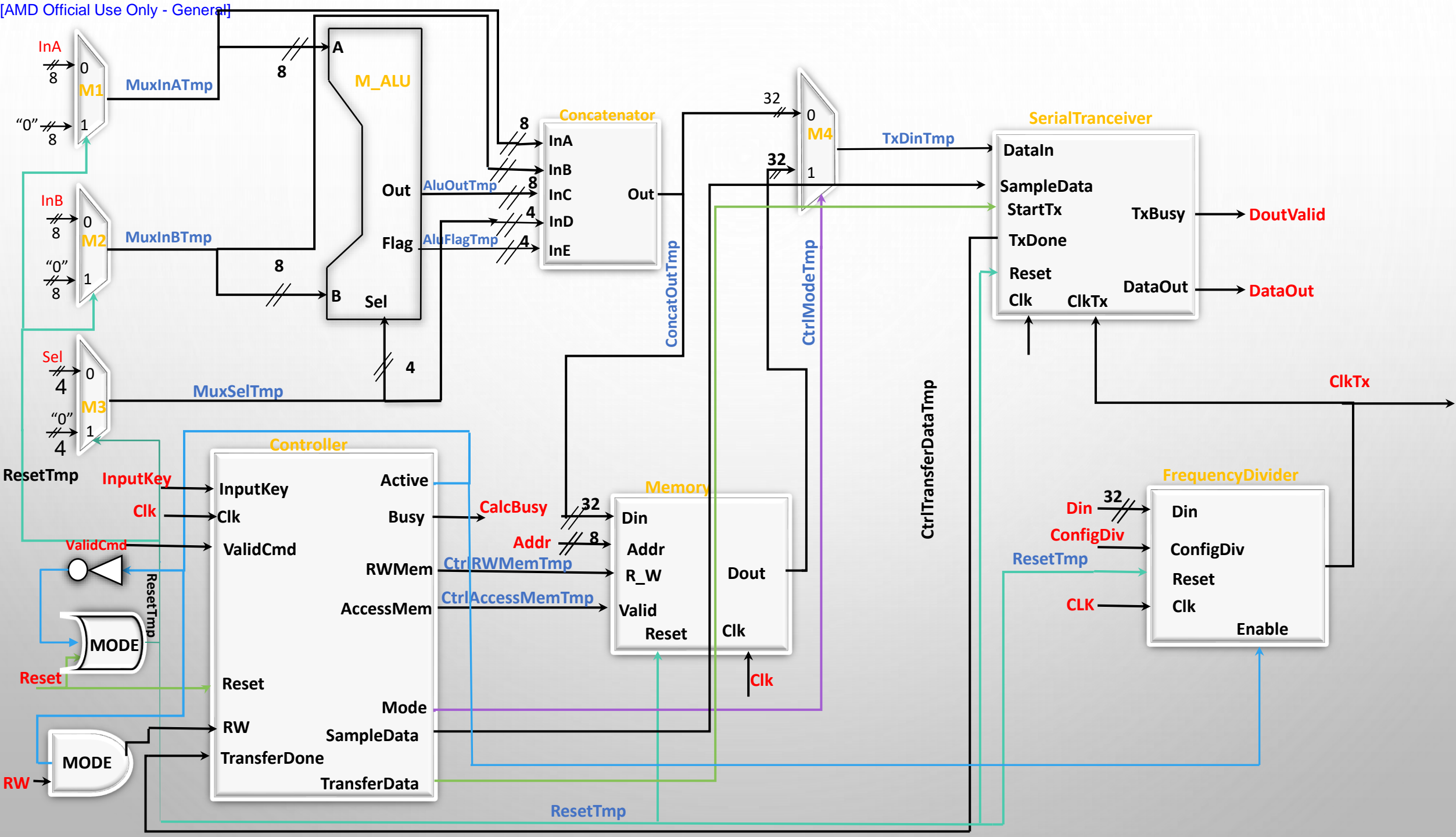Transfer serial la **frecvențe variabile**.



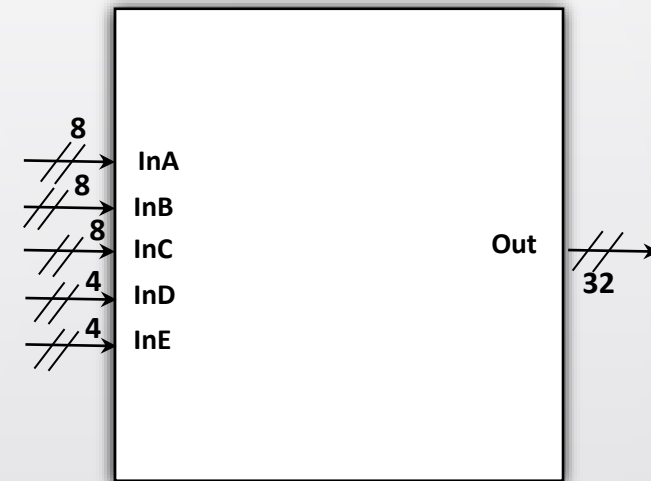
# Concatenator



Mod de funcționare:

- Circuit combinațional
- $\text{Out} = \{E, D, C, B, A\} \Rightarrow$  concatenarea celor 5 semnale
  - Exemplu:
    - $A = 8'h01$
    - $B = 8'h02;$
    - $C = 8'h03;$
    - $D = 4'h4;$
    - $E = 4'h5;$ 
      - $\text{OUT} = 32'h5403\_0201$



# ALU


M\_ALU

## Operații:

- Sel = 4'h0 => Adunare:
    - Dacă  $A+B$  nu se pot reprezenta pe 8 biți:
      - Activare CarryFlag.
  - Sel = 4'h1 => Scădere:
    - Dacă  $A - B < 0$ :
      - Se va activa UnderFlowFlag.
  - Sel = 4'h2 => Înmulțire:
    - Dacă intrările  $A > 8'hF$  și  $B > 8'hF$  sau orice
    - alti operanzi care depasesc rezultatul pe 8 biti:
      - Se va activa OverflowFlag.
  - Sel = 4'h3 => Împărțire:
    - Dacă intrările  $A < B$ :
      - Se va activa UnderFlowFlag.
  - Sel = 4'h4 => Shiftare Stânga:
    - Dacă se dorește shiftare stânga ( $A \ll B$ ), se poate utiliza bit-ul CarryFlag.
  - Sel = 4'h5 => Shiftare Dreapta:
    - Dacă se dorește shiftare dreapta ( $A \gg B$ ), se poate utiliza bit-ul CarryFlag.
  - Sel = 4'h6 => AND
  - Sel = 4'h7 => OR
  - Sel = 4'h8 => XOR
  - Sel = 4'h9 => NXOR
  - Sel = 4'hA => NAND
  - Sel = 4'hB => NOR
- Sel [4'hC : 4'hF] => Default value:
    - OUT = 8'h00;
    - FLAG = 4'h0;
 
## Flag:

- Bit 0 : ZeroFlag
  - Dacă  $Out == 0 \ \&\& \ Sel$  este Valid (0:B):
    - Se va activa ZeroFlag
- Bit 1: CarryFlag
- Bit 2: OverflowFlag
- Bit 3: UnderflowFlag






# MUX-uri


 
## Mod de utilizare:

- Circuit combinațional cu 3 intrări și o ieșire. Poate fi modelat ca un comutator.
- Intrări:
  - Sel= bit de selecție pentru a conecta una din intrări la ieșire.
  - I0, I1 = intrări pe 8 biți de date.
- Out: ieșire pe 8 biți.



## Scop in cadrul proiectului:


- **M1->M3** : Mux-uri utilizate pentru a calcula o operație:
  - SEL- Mux3: reprezintă intrare selecție operație. Tipul operației: adunare, scădere, înmulțire etc.
  - IN\_A : primul operand al operației.
  - IN\_B: al doilea operand al operației.
  - În cazul în care semnalul ResetTmp este activ => intrările operației vor fi legate la "0" logic.
- **M4**: Mux utilizat în conexiunea blocului logic Register\_Shiftare\_Cu\_ParallelLoad cu unul dintre celelalte 2 blocuri logice (M\_ALU, Memorie)
  - Dacă calculatorul nu este în modul de memorare (CTRL\_MODE = 0) datele de intrare vor fi preluate de la M\_ALU.
  - Dacă calculatorul este în modul de memorare (CTRL\_MODE = 1), datele de intrare vor fi preluate din Memorie.
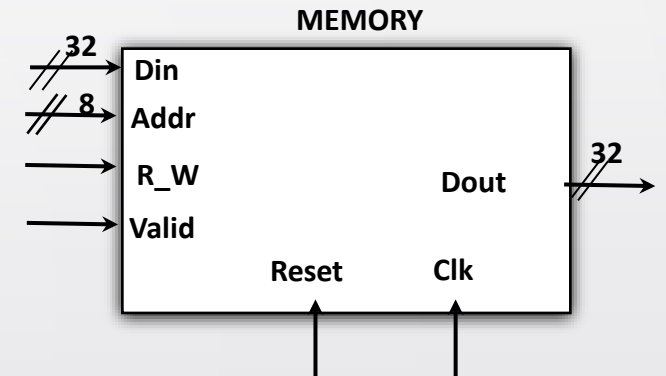
# Memorie



Mod de funcționare:

- Bloc logic activ la frontul pozitiv al semnalului Clk.
- Bloc **parametrizabil**. WIDTH reprezentând numărul de adrese din memorie.
  - WIDTH - dimensiunea bus-ului de adresă va fi în funcție de WIDTH. Implicit va avea valoarea 8.
  - DinLENGTH - parametru utilizat în modelarea dimensiunii bus-ului de date Din și Dout. Valoarea implicită va fi 32.
- Reset asincron activ pe frontul pozitiv.
  - Toate adresele vor fi resetate.
  - Ieșirea Dout va fi resetată.
- Reset=0
  - Valid=0
    - Memoria nu va putea fi accesată
  - Valid=1
    - R/W=0(Read)
      - Data din Addr va fi returnată semnalului de ieșire Dout.
    - R/W=1(Write)
      - Data eșantionată a semnalului Din va fi stocată la adresa specificată de semnalul Addr.







# Unitate de control

## DecInputKey
 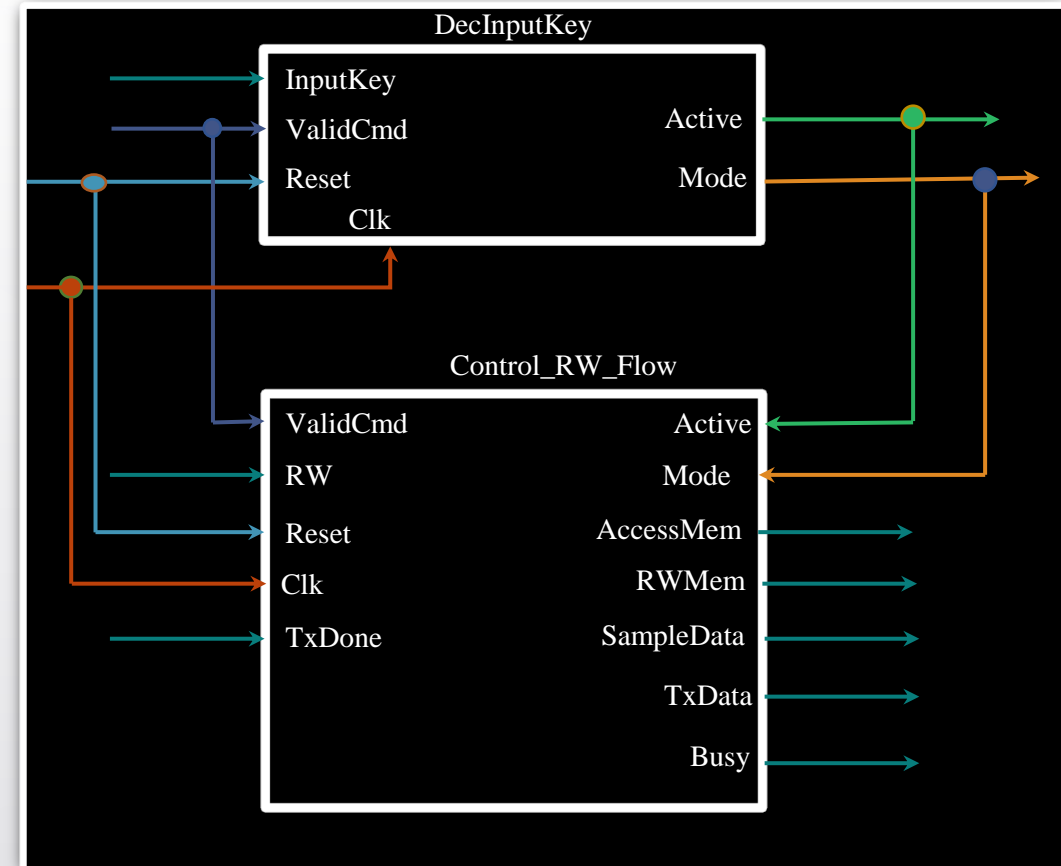
### Mod de funcționare:


Fraza secretă : **1(LSB) – 0 – 1 – 0 - M(MSB)**.

- Ordinea de introducere LSB → MSB.
- Se va introduce câte un bit la fronturi pozitive succesive de ceas.
- Dacă **Reset=1**
  - Decodificatorul va fi resetat: Active=0, Mode=0.
  - Registrii interni vor fi reșetați;
- Dacă **Reset=0**
  - **ValidCmd=1**
    - Se poate introduce INPUT\_KEY(utilizat la activarea Controller-ului) ce reprezintă fraza de decodificare.
    - După ce s-a introdus corect InputKey, la fiecare front pozitiv de ceas se introduce Modul:
      - **Mode=0**: Mod de calcul+transfer.
        - ieșirile vor fi: Active = 1, Mode = 0
      - **Mode=1**: Mod de calcul + memorare la adresa specificată.
        - ieșirile vor fi: Active = 1, Mode = 1.





# Unitate de control
 
## Exemplu de funcționare DecInputKey. MODE = 1:


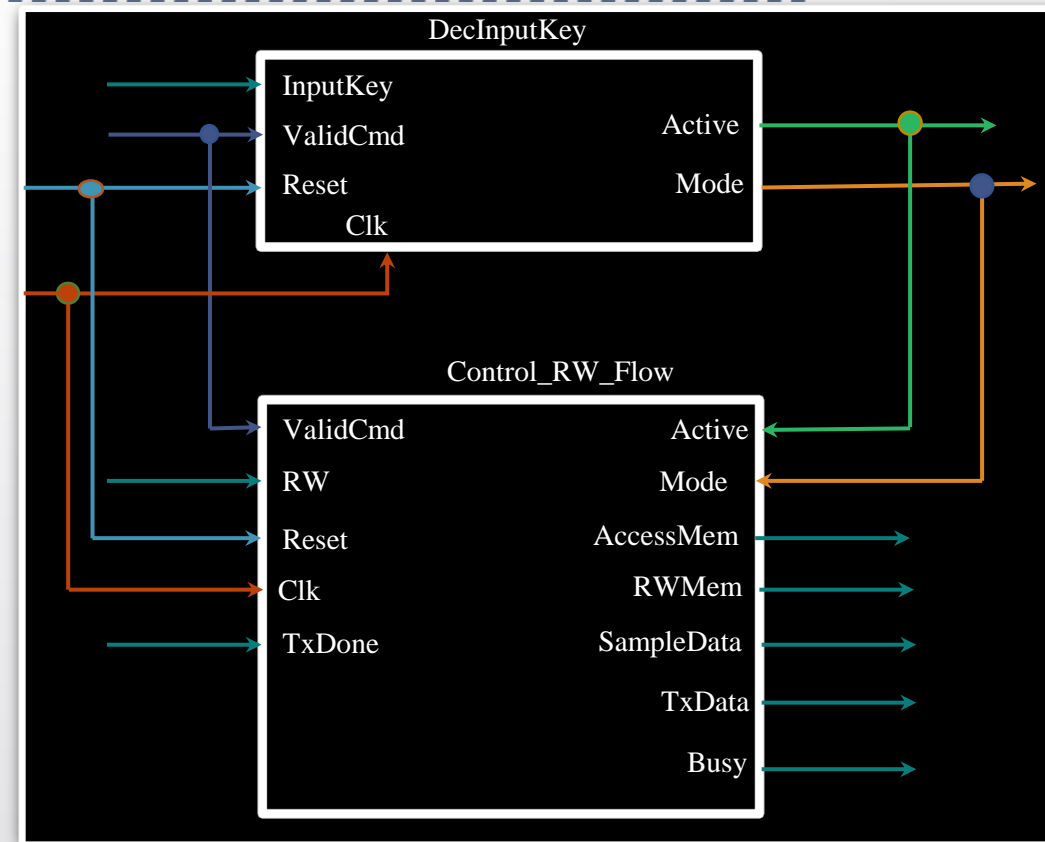 
## Exemplu de funcționare DecInputKey. MODE = 0:



INPUT\_KEY:

MODE

KEY

4

3

0


# Unitate de control Read/Write FLOW (funcționare)



**Comanda de READ din memorie. MODE = 1 (Acces la memorie, datele generate de ALU vor fi citite din memorie).**

- Dacă Reset = 1:
  - Controller-ul va fi resetat.
  - Semnalele AccesMem = RWMem = SampleData = TransferData = Busy = 0.
- Dacă Reset = 0:
  - Dacă ValidCmd = 0:
    - Controllerul nu va procesa nici o comandă.
  - Dacă **ValidCmd = 1 && Active = 1 && Mode = 1 && RW = 0**:
    - Controller-ul va iniția o secvență de read de tipul: **Idle -> ReadMemory -> Sample SerialTransceiver -> Start Transfer Serial Transceiver -> Wait Transfer Done -> Idle**
    - **Clock-ul 1 ReadMemory:**
      - Va interpreta valoarea logică returnată de: **ValidCmd = 1 && Active = 1 && Mode = 1 && RW = 0**
      - Controllerul va activa semnalele(AccessMem=1, RWMem=0) generând o comandă de citire către memoria prezentă cu datele generate de ALU. In acest moment, Controllerul va activa și bitul BUSY. Clock-ul 1 va fi singurul moment în care vom evalua semnalul ValidCmd. In continuarea flow-ului de citire din memorie, semnalul ValidCmd nu va mai fi luat în calcul.
      - Odată ce secvența de Read a început, Controller-ul nu mai poate procesa alt tip de request(R/W);
    - **Clock-ul 2 Sample SerialTransceiver:**
      - Va interpreta valoarea logică returnată de: **Active && Mode && TransferDone = 0**
      - Controllerul va activa semnalul SampleData pentru încărcarea datei citite din memorie în SerialTranceiver. Pe tot parcursul secventei de citire, semnalul BUSY va rămâne asertat.
    - **Clock-ul 3 Start Transfer SerialTransceiver:**
      - Va interpreta valoarea logică: **Active && !TransferDone**
      - Controller-ul va activa semnalul TransferData pentru pornirea unui nou transfer.
    - **Clock-ul 4 -> n Wait Transfer Done:**
      - Va interpreta valoarea logica: **Active && !TransferDone**
      - Unde n reprezintă numarul de biti transferați. Controllerul va rămâne într-o stare de așteptare până când transferul va fi incheiat (TransferDone=1). După terminarea transferului (TransferDone = 1) controller-ul va fi trimis în starea IDLE.
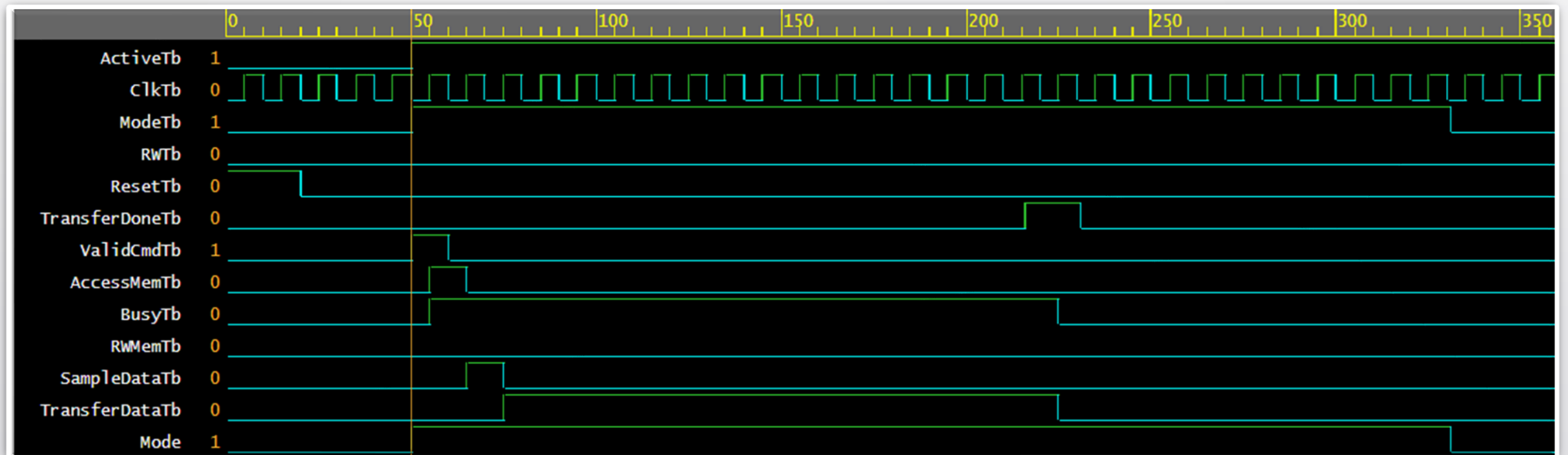
## Exemplu transfer. MODE = 1. Comanda de READ din memorie.






## Comanda de WRITE în memorie.

**MODE = 1 (Acces la memorie, datele generate de ALU vor fi scrise in memorie).**

- ❑ Dacă Reset = 0:
  - ❑ Dacă ValidCmd = 0:
    - ❑ Controllerul nu va procesa nici o comandă.
  - ❑ Dacă **ValidCmd = 1 && Active = 1 && Mode = 1 && RW = 1**:
    - ❑ Controller-ul va iniția o secvență de write, de tipul: **Idle -> WriteMemory -> Idle**.
    - ❑ Secvența de write poate fi și multiplă (scrieri succesive la fiecare front de ceas).
    - ❑ **Clock-ul 1 :**
      - ❑ **WriteMemory:**
        - ❑ Va interpreta valoarea logică returnată de: **ValidCmd = 1 && Active = 1 && Mode = 1 && RW = 1**
        - ❑ Controllerul va activa semnalele (AccessMem=1, RWMem=1 ) generând o comandă de scriere către memoria prezentă cu datele generate de ALU. In acest moment, controllerul va activa și bitul BUSY.
        - ❑ După finalizarea scrierii în memorie controller-ul va fi trimis in starea Idle.


 
## Exemplu transfer. MODE = 1. Comanda de WRITE în memorie.



- unde  $n$  reprezintă numărul de biti transferați. Controllerul va rămâne într-o stare de așteptare până când transferul va fi încheiat ( $\text{TransferDone}=1$ ). În tot acest timp, controllerul nu va mai putea prelua comenzi de Read/Write de la utilizator.
- După terminarea transferului ( $\text{TransferDone} = 1$ ) controller-ul va fi trimis într-o stare de Idle.


# MODE = 0 (Acces la memorie, datele generate de ALU vor fi transferate pe interfața serială)



• Dacă Reset = 0:

• Dacă **ValidCmd = 1 && Active = 1 && Mode = 0**:

- Controller-ul va iniția o secvență de read : **Idle** -> **Sample SerialTransceiver** (cu data oferită de ALU) -> **Start Transfer Serial Transceiver** -> **Wait Transfer Done** -> **Idle**
- **Clock-ul 1: SampleSerial Transceiver:** Va interpreta valoarea logică returnată de: **ValidCmd = 1 && Active = 1 && Mode = 0**
  - Controllerul va activa semnalul SampleData pentru încărcarea datei citite generate de ALU. Pe tot parcursul transferului, semnalul BUSY va rămâne asertat.
- **Clock-ul 2: Start Serial Transfer:** Va interpreta valoarea logica returnată de: **Active && Mode = 0 && TransferDone = 0**
  - Controller-ul va activa semnalul TransferData pentru pornirea unui nou transfer.
- **Clock-ul 3 -> n: Wait TransferDone:** Va interpreta valoarea logică: **Active && !TransferDone**
  - Controller-ul va activa semnalul TransferData pentru pornirea unui nou transfer.
  - n reprezintă numărul de biti transferați. Controllerul va rămâne într-o stare de așteptare până când transferul va fi încheiat (TransferDone=1). In tot acest timp, controllerul nu va mai putea prelua comenzi de Read/Write de la utilizator.
  - După terminarea transferului (TransferDone = 1) controller-ul va fi trimis în starea de Idle.

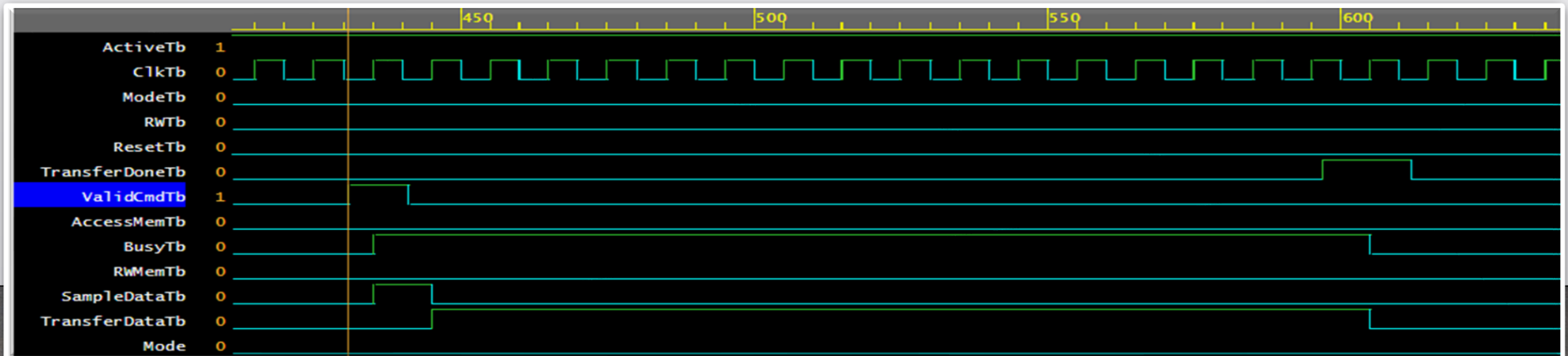

# Serial Transceiver




## Funcționare:

- Componenta va fi utilizată la transferul serial a datei eșantionate pe intrarea Din.
- Transferul se va realiza la frontul pozitiv al clock-ului ClkTx și la fel și Logica internă (evaluarea semnalelor DataIn, Sample, StartTx, TxDone)
- Se va implementa un transfer serial **PARAMETRIZABIL**. Un număr parametrizabil de biti transferați.
 
## Interfața de intrare:

- **DataIn:**
  - Bus pentru datele de intrare.
- **Sample:**
  - Semnal de control pentru eșantionarea datelor de intrare primite pe bus-ul DataIn. Acest semnal va fi evaluat la frontul pozitiv de Clk. Nu pot fi active simultan Sample și StartTx.
- **StartTx:**
  - Semnal de intrare ce va comanda propagarea datelor stocate în registrul intern spre ieșirea serială Dout. Nu pot fi ambele semnale Sample și StartTx active.
- **Reset:**
  - Reset asincron. Odată activat, comandă sfârșitul unui transfer în curs, dar și resetarea bistabilelor interne.
- **Clk:**
  - Semnal de ceas pentru funcționare internă (Nu transfer serial). Evaluarea DataIn, Sample, StartTx, TxDone vor funcționa pe frontul pozitiv de ceas Clk.
- **ClkTx:**
  - Semnalul de clock pentru interfața serială pe care se va face transferul serial. Semnalele TxBusy, DataOut vor funcționa pe acest clock.



## Interfața de ieșire:


- **TxBusy :**
  - Semnal activ pe parcursul unui transfer. Va fi asertat pe tot parcursul transferului începând cu bit-ul MSB. Când ultimul bit(LSB) a ajuns pe interfața serială semnalul TxBusy va fi activ până la următorul front pozitiv de ceas.
- **Dout:**
  - Serial Data Out . Datele stocate în registrul intern vor fi transferate la frontul pozitiv ClkTx. Transferul se va realiza începând cu MSB, LSB va fi ultimul bit transferat.
 
# Frequency Divider




Mod de funcționare:

- Circuitul funcționează la frontul pozitiv al clock-ului Clk.
- Dacă Reset=1:
  - Intreg blocul logic se va reseta cât și registrul intern de configurare.
  - Frecvența de ieșire ClkOutput = Clk.
  - În tot acest timp ClkOut va fi 0 pe perioada resetului.
- Dacă Reset=0:
  - Dacă Enable=0:
    - Semnalul de ieșire ClkOut = 0.
    - Dacă ConfigDiv = 0:
      - Semnalul ClkOut =  $T * \text{Clk}$ , unde 'T' este configurația memorată la ultima scriere în registru.
    - Dacă ConfigDiv = 1 :
      - Datele eșantionate la intrarea Din vor fi memorate în registrul intern de configurație.
  - Dacă Enable = 1:
    - Divizorul de frecvență va fi activ și va activa funcționarea semnalului ClkOut.




# Exemple funcționare divizor de frecvență


DIV = 2

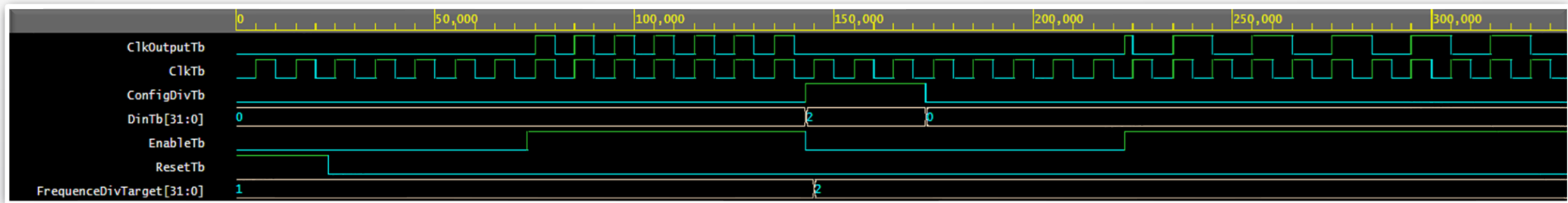

DIV = 5

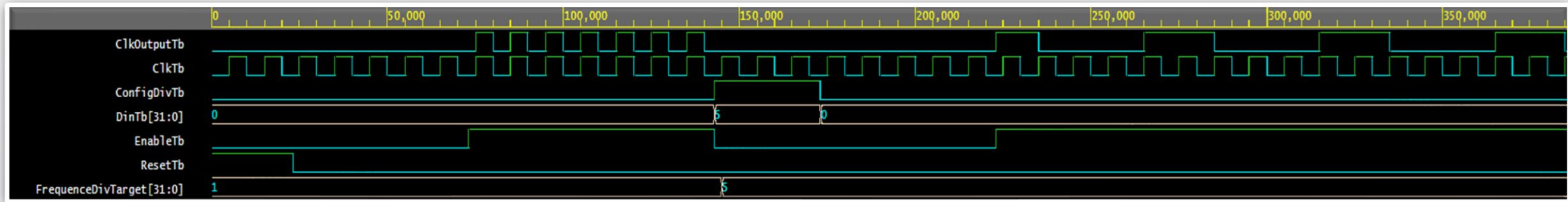

DIV = 1

 





Vă mulțumesc!